


$$Y_{total} = Y_{L3} + Y_{RC} \quad 144.6863.$$

$$Z_{RC} = 63 - j \frac{1}{2 \times 10^{-6} \times 50 \times 22 \times 10^{-6}}$$

$$= 157.807252 e^{j-1.160129068}.$$

$$\frac{1}{\omega L} = 144.6863$$

$$\frac{1}{\omega 144.6863} = L.$$

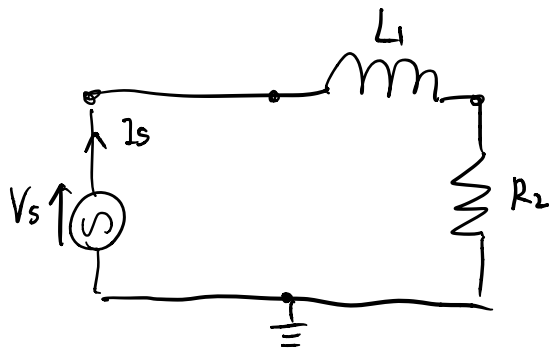

$$\begin{aligned} \text{power-factor} &= \cos(\theta) \\ &= \cos(1.120268519) \\ &= \underline{0.4354407365} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{avg} &= \frac{100 \times 0.70232371 \times 0.4354407365}{2} \\ &= \underline{15.29101896} \end{aligned}$$

$$P_{avg} = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta)$$

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \quad I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$


$$I_s = \frac{V_s}{R_2 + j\omega L}$$

$$= \frac{100 e^{j0}}{62 + j2\pi \times 50 \times 408 \times 10^{-3}}$$

$$= \frac{100 e^{j0}}{62 + 128.17698 j}$$

$$= \frac{100 e^{j0}}{142.3844734 e^{j1.120268519}}$$

$$= \underline{0.70232371}$$

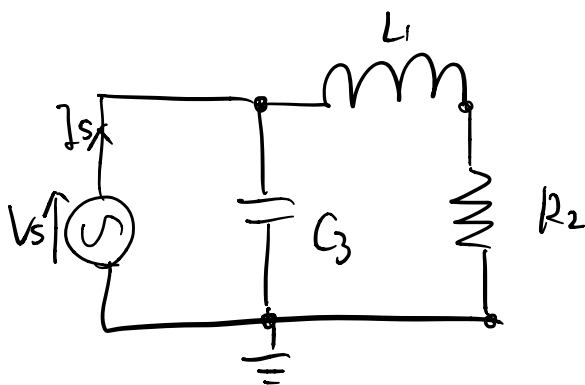

$$Z_{RL} = R_2 + j\omega L$$

$$Y_{RL} = 1/Z_{RL}$$

$$Y_{C3} = j\omega C$$

$$Y_{total} = Y_{RL} + Y_{C3}$$

$$= \frac{1}{R_2 + j\omega L} + j\omega C$$

$$C_3 = -1/\omega \cdot \text{Im}[Y_{RL}]$$

$$\underline{129.7478}$$

$$Z_{RL} = 58 + j(100\pi \times 413 \times 10^{-3})$$

$$= 142.1213 e^{j1150422516}$$

$$V_s = (N_s / N_p) \cdot V_p$$

$$= (22 / 284) \times 298.$$

$$= (26 / 275) \times 258 = 24.48$$

$$I_s = V_s / R_{load}$$

$$= (25 / 292) \cdot 258$$

$$= 22.089$$

$$I_s = V_s / 11 = 2.00809$$

$$I_p = (N_s / N_p) I_s$$

$$= (25 / 292) \times I_s.$$

$$= 0.1719259114$$

$$P_p = V_p \times I_p$$

$$= 258 \times I_p$$